

Большинство деталей трансивера размещено на восьми печатных платах. В аппарате использованы постоянные резисторы МЛТ, переменные — СП4-2 (R1), СП4-1 (R2—R4), конденсаторы оксидные — К50-6, подстроечные — КТА-23, остьальные — КМ4, КМ6, КД1. Элемент 8-C1 — неполярный. Дроссель 7-L5 — ДМ; переключатели SA1 — SA3 — ПЛТ-1-1, кнопка SB1 — КМ1-1; реле K1 — РЭС49 (паспорт РС4.569.421-02), соединители XS1 — СР-50-73Ф, Q1 — Г2П, динамическая головка ВА1 — 0.1ГД-13, микрофон ВМ1 — КМ70.

Намоточные данные катушек приведены в таблице. Катушки 1-L4, 1-L5, 3-L1, 3-L2, 6-L1 изготовлены на полистироловых каркасах диаметром 5 мм с подстроечниками от переносных телевизоров «Электроника», «Шильдия». Катушка 2-L2 выполнена на аналогичном каркасе, только у него удалена нижняя часть с выводами. Указанные катушки намотаны виток к витку проводом ПЭВ-2. Катушки ГПД приемника перед помещением в экраны запаиваются эпоксидным клеем.

Для 3-L3 — 3-L5 применены каркасы от катушек контуров ПЧ радиоприемника «Селтак». 4-L1 намотана на колцевом (типоразмер К10×6×3) магнитопроводе из феррита 1000НН.

Остальные катушки — бескаркасные с внутренним диаметром 4 мм (все, кроме 7-L6, 7-L7) или 3 мм (7-L6, 7-L7). Длина намотки 1-L1 — 1-L3, 7-L1 — 7-L4 — 10, 2-L1 — 13, 2-L2 — 12, 7-L6, 7-L7 — 6, 7-L8 — 9 мм. Все катушки, кроме 7-L6, 7-L7, наматываются посеребренным

НАМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ КАТУШЕК

Катушка	Число витков	Диаметр провода, мм
1-L1, 1-L2	2.5—4—0.5	0.6
1-L3	4.5—2—0.5	0.6
1-L4	24	0.23
1-L5	3	0.23
2-L1	0.5—4—3.5	0.6
2-L2	24	0.35
2-L3	0.5—1—	0.6
2-L4	2—3.5	0.6
3-L1	30	0.23
3-L2	24	0.23
3-L3, 3-L5	51	35.05
3-L4	4	0.1
4-L1	100	0.15
6-L1	26	0.23
7-L1	3.5—3.5	0.6
7-L2	0.5—5.5	0.6
7-L3	1.5—3—2.5	0.6
7-L4	3.5—3—0.5	0.6
7-L6, 7-L7	6	0.35
7-L8	2	1

проводом, 7-L6, 7-L7 — проводом ПЭВ-2.

Трансформатор 7-T1 изготовлен на ферритовом (1500НН) колывом (типоразмер K7×4×2) магнитопроводе. Обмотка I содержит 2, II — 4—4 витка посеребренного провода диаметром 0,23 мм. Обмотки располагают одна напротив другой.

Номиналы блокировочных конденсаторов (на рисунке 0,068 мкФ) не критичны.

При замене указанных на схеме транзисторов другими необходимо обратить внимание на следующее. Транзисторы 6-VT1 и 6-VT2 должны быть низкочастотными ($f_{\text{с}} \leq 5$ МГц). Этим исключается влияние ВЧ полей на микрофонный тракт. Чтобы получить большое перекрытие ГПД по частоте при постоянстве амплитуды выходного сигнала, в генераторе необходимо применять

транзисторы, у которых коэффициент h_{vib} находится в интервале 400...800. Полевой транзистор 3-VT2 выбирают с током стока 6...9 мА при $U_{\text{бз}}=0$. Если в качестве 7-VT1 и 7-VT2 использовать более высокочастотные транзисторы, чем примененные, то можно увеличить выходную мощность.

Для дросселя 3-VD1 желательно выбрать постоянное прямое напряжение (у D311A оно менее 0,4 В). Замена остальных диодов не критична.

Кварцевый резонатор 2-ZQ1 на частоту 22,5 МГц — из набора «Кварц-4». Помимо кварца с резонансной частотой 15 МГц. В принципе можно применять резонаторы и на другие частоты, выбрав при этом соответствующую ПЧ. Нужно только проследить, чтобы не появлялись параллельные точки в рабочем диапазоне частот.

Вместо отдельного микрофона можно использовать и имеющиеся в трансивере динамическую головку ВА1, соединяя в режиме передачи контакт 1 блока 6 с контактом 3 блока 5. При этом сигнал будет несколько глуховатым, но вполне разборчивым.

Пьезокерамический фильтр ФП1П-024 заменен на ФП1П-022, ФП1П-025, ФП1П-026, ФП1П-61-01.

Налаживание трансивера начинают сстройкой блока У34. Подбором резистора R4 добиваются, чтобы на эмиттерах транзисторов 5-VT3 и 5-VT2 была половина напряжения питания.

После этого контакт 7 блока 3 соединяют через перемененный резистор R3 с У34.

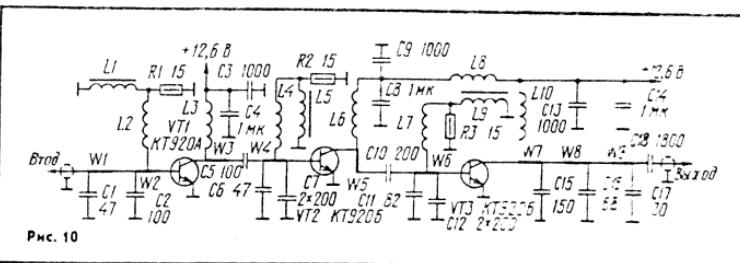


Рис. 10

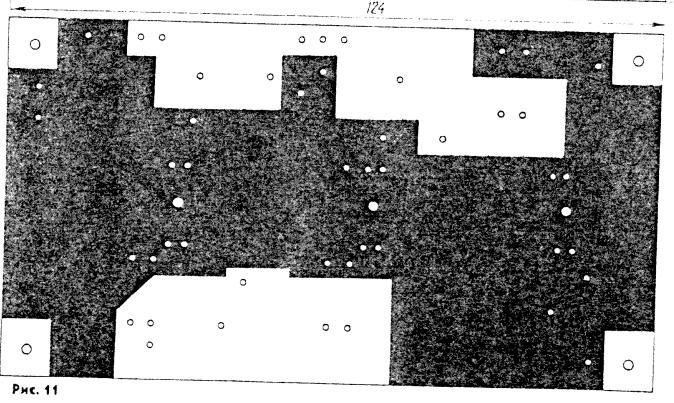
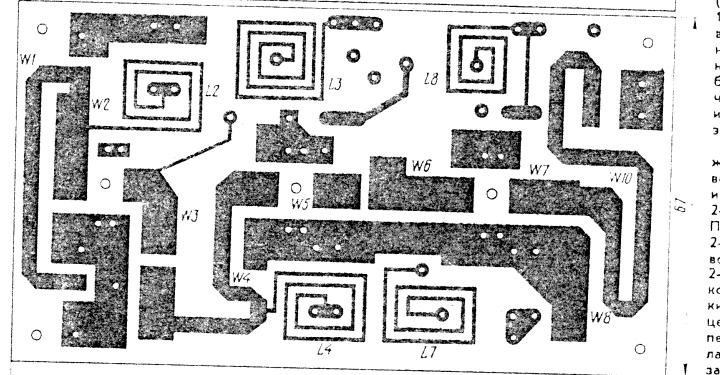
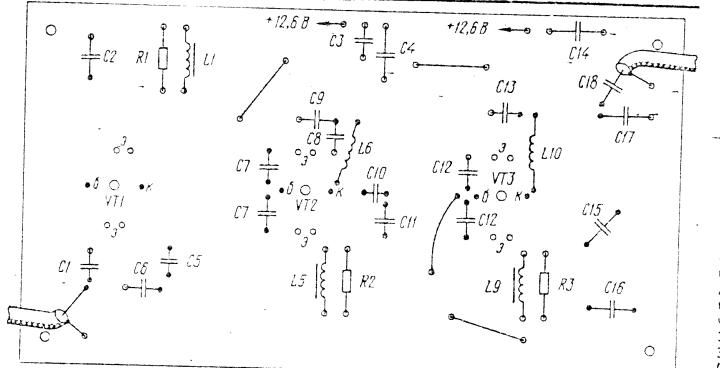


Рис. 11

На базу транзистора 3-VT5 подают ЧМ сигнал частотой 465 кГц и подстроечниками катушек 3-L3 и 3-L5 настраивают соответствующие контуры в резонанс. Затем между контактами 1 и 2 блока 3 включают элементы R1 и RS (как показано на рис. 1). Перемещив движок резистора R1 в среднее положение, подстроечником катушки 3-L1 делают частоту ГПД равной 10,035 МГц. Далее подбирают резистор RS таким, чтобы ГПД открывался (при перемещении движка R1 из одного крайнего положения в другое) частотный интервал 200 кГц. Затем подстройкой катушки 3-L1 уточняют его границы (должны быть 9,923 и 10,123 МГц). После этого вновь резистором R1 устанавливают частоту ГПД равной 10,035 МГц. На контакт 3 блока 3 подают ЧМ сигнал частотой 10,5 МГц и настраивают резонанс контур на элементах 3-L2, 3-C10, 3-C11.

Кварцевый генератор налаштывают в два этапа. На первом предварительно настраивают контуры 2-L1, 2-C2 и 2-L3, 2-C5 на частоту 135 МГц. Подстроечниками катушки 2-L2 добиваются устойчивого возбуждения резонатора 2-ZO1. На втором этапе, в конце комплексной проверки, уточняют настройку кварцевого генератора в режиме передачи. Для контроля желательно использовать анализатор спектра или измеритель АЧХ.

Блок 1 лучше настраивать в составе приемного тракта. Для этого в соответствии с рис. 1 к нему присоединяют блоки 2 — 5. Движок резистора R4 устанавливают в крайнее правое по схеме положение. При этом электронный ключ на транзисторе 4-VT3 в шумоподавителе оказывается открытый постоянно. Контур 1-L4, 1-C13 настраивают на частоту 10,5 МГц. Затем контакт 1 блока 1 через резистор сопротивлением 51 Ом соединяют с общим проводом. К этому же контакту в качестве антенны подключают кусок провода длиной 10 см. Излучая с некоторого расстояния в рабочем диапазоне ЧМ сигнал, подстривают все контуры. Чтобы получить максимальную чувствительность, уточняют место отводов на катушках. Работа УРЧ будет стабильной, если вершине амплитудно-частотной характеристики контура 1-C5, 1-L2, 1-C6, 1-C7, 1-L3 окажется относительно плоской.

После настройки приемного тракта проверяют работу шумоподавителя. В зависимости от положения движка резистора R4 шумоподавитель должен пропускать или задерживать шумы, а при появлении радиосигнала, не прерывая пропускать его. Если же сигнала пропадает в пиках модулирующего сигнала, следует подобрать конденсатор 4-C2 или число витков на катушке 4-L1.

Передающий тракт наливают на блок 6. Питание на ГПД подают с выхода 2 блока 3. Согласно рис. 1 присоединяют резисторы R2, R6 и R7. Переместив движки R1, R2 в среднее положение, настраивают ГПД на частоту 10,5 МГц. Затем, подбирая резисторы R6 и R7, добиваются, чтобы он открывался частотный интервал 10,388...10,588 МГц.

Налаживание блока 7 в основном состоит в настройке контуров, чтобы получить выходную мощность 400 мВт. В усилителе нетрудно получить и большую выходную мощность, но делать этого не следует, так как может выйти из строя транзистор в оконечном каскаде. При настройке блока в качестве эквивалента антенны используют резистор МЛТ-0,5 сопротивлением 51 Ом.

Затем приступают к комплексной настройке всего трансивера. При этом все блоки должны быть соединены согласно схеме на рис. 1. В первую очередь проверяют антенный рефлекс. При нажатии на кнопку S81 аппарат должен работать на передачу и к антенному входу — подключиться блок 7. Резисторы R6 подбирают таким, чтобы ток через него был равен току, потребляемому ГПД передающего тракта. Затем замыкают контакты переключателя 5A1. Подбором резистора R6 и подстроечной катушки 6-L1 добиваются, чтобы при перемещении движка переменного резистора R1 разность ме-

ду частотами ГПД приемника и передатчика как можно дальше сохранялась равной 465 кГц. Так как обеспечить это во всем рабочем диапазоне частот удается далеко не всегда, то необходимо снабдить шкалой переменного резистора R2 и программировать ее.

Оконечный усилитель мощности (рис. 10) — трехкаскадный. Он имеет попуту пропускания около 30 МГц, коэффициент усиления — приблизительно 17 дБ. Входное и выходное сопротивления — 50 Ом. Из соображений надежности усилитель имеет определенный запас по мощности, поэтому кратковременное отключение нагрузки не приводит к выходу из строя выходного транзистора.

Усилитель выполнен с применением полосковых линий — токопроводящих площадок на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. При изготовлении платы (рис. 11) особое внимание следует обратить на точность копирования полосковых линий W1—W9. Отверстия в точках соединения элементов с общим проводом должны быть обязательно металлизированы.

При точном изготовлении печатной платы наложение усилителя заключается в подборе конденсаторов C1 и C17 и корректировке места пайки вывода конденсатора C15 к полосковой линии W7, чтобы получить выходную мощность 5 Вт.

В качестве антенного реле можно использовать, например, РЭС49 (паспорт РС4, 569.421-02). Управляют им через систему VOX или подают на них напряжение +9 В TX с основного аппарата.

Катушки L6 и L10 — бескаркасные (внутренний диаметр 6 мм), намотаны проводом ПЭВ-2 0,8. Они содержат по 5 витков с шагом 3 мм. Дроссели L1, L5 и L9 — ДМ-1,2 индуктивностью 5 мГн.

М. АЛЛИКА (UR2RKI)

г. Рапла
Эстонской ССР