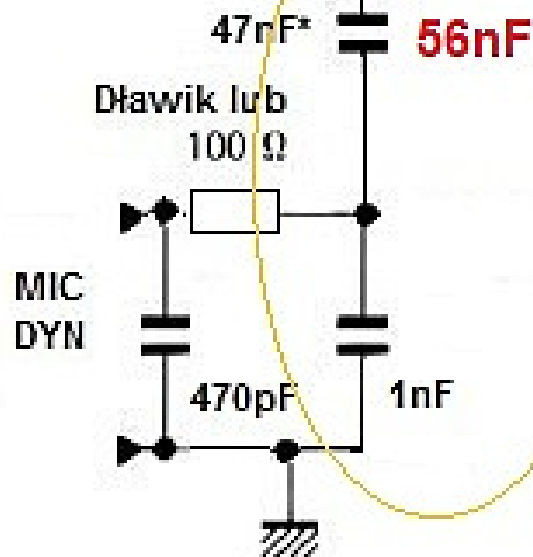



Wzmacniacz toru mikrofonowego

Elementy wpływające na ch-kę toru mikrofonowego


Kształtowanie charakterystyki




Ustawić właściwe wzmacnienie

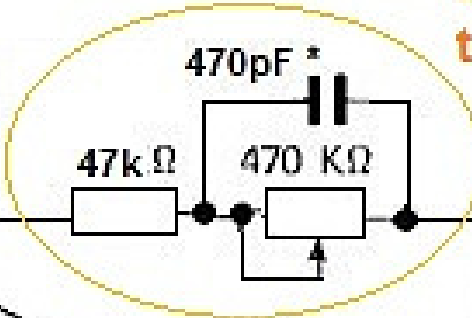

680nF-1uF

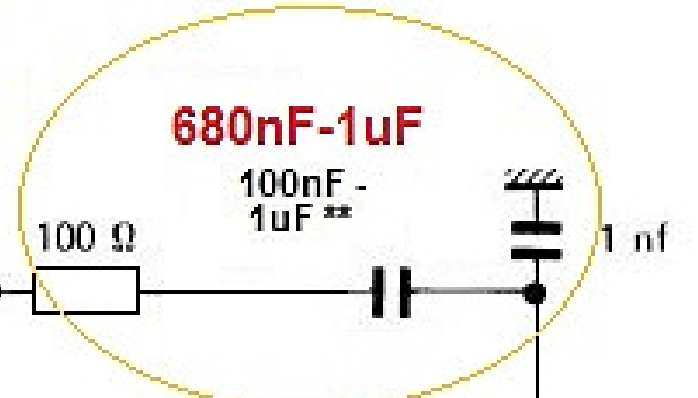

Modulator

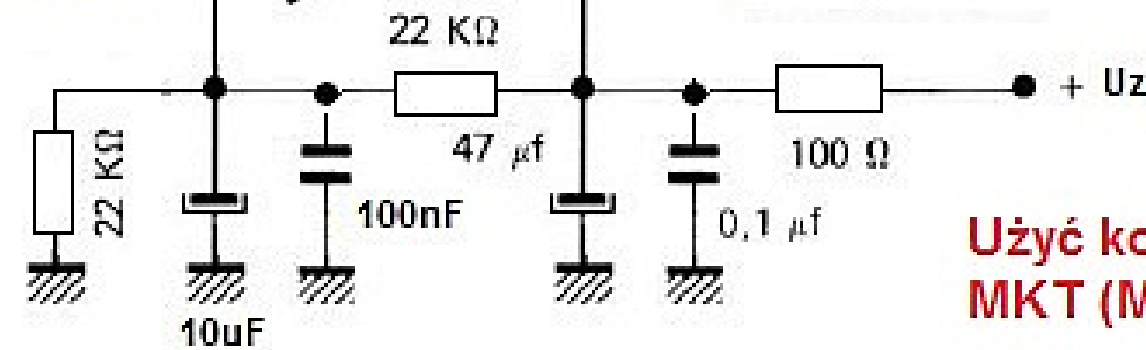

Użyć kondensatory MKT (Miflex)